

Logika Cyfrowa

Jakub Gałaszewski

May 6, 2024

- 1 Poniższy kod implementuje rejestr przesuwany z liniowym sprzężeniem zwrotnym (linear-feedback shift register, LFSR). Jak wygląda jego sekwencja odliczania (zaczynając od 001)?

```
module lfsr(  
    output logic [2:0] q,  
    input [2:0] d,  
    input load, clk  
);  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (load) q <= d;  
        else q <= {q[0], q[0] ^ q[2], q[1]};  
endmodule
```

$$q <= \{q[0], q[0] \oplus q[2], q[1]\};$$

$q[0]$	$q[1]$	$q[2]$	$q[0]'$	$q[1]'$	$q[2]'$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1

2 Poniższy kod implementuje inny rejestr przesuwny z liniowym sprzężeniem zwrotnym. Jak wygląda jego sekwencja odliczania?

```

module lfsr(
    output logic [3:0] q,
    input clk,
    input nrst
);
    always_ff @(posedge clk or negedge nrst)
        if (!nrst) q <= 4'b0 ;
        else q <= {q[2:0], q[3] ^ q[1]};
endmodule

```

$$q \leq \{q[2:0], q[3] \oplus q[1]\}$$

$q[0]$	$q[1]$	$q[2]$	$q[3]$	$q[0]'$	$q[1]'$	$q[2]'$	$q[3]'$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1



3 Rozważ poniższy blok `always_ff`:

```

always_ff @(posedge clk)
    if (s1) r1 <= r1 + r2;
    else if (s2) r1 <= r1 + 1;
    else r1 <= r1

```

  Narysuj możliwy sposób zsyntezowania układu opisanego powyższym kodem, wykorzystujący 4-bitowy licznik z ładowaniem równoległym oraz sumator 4-bitowy. Nie używaj multiplexerów.



- 4 Jaka będzie wartość e po jednym cyklu zegara, jeśli wartość ra i rb przed tym cyklem była równa 1, dla poniższych bloków? Dlaczego?

```
1. always_latch if (clk) begin
    rb = ra - 1;
    if (rb == 0) e = 1;
    else e = 0;
end

2. always_ff @(posedge clk) begin
    rb <= ra - 1;
    if (rb == 0) e <= 1;
    else e <= 0;
end
```

Oturz dla pierwszego $e = 1$, natomiast dla drugiego $e = 0$, jest tak ponieważ operator $=$ przypisuje od razu, $<=$ natomiast odracza aby operacje były współbieżne.

- 5 (2 pkt) Zaimplementuj przy użyciu układu sekwencyjnego algorytm Euklidesa (w wariacie z odejmowaniem) znajdujący największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb 16-bitowych bez znaku. Podążaj przy tym za metodą przedstawioną na wykładzie na przykładzie obliczania silni. W szczególności, proszę podać:

- potrzebne sygnały wejściowe i wyjściowe oraz ich rozmiar,
- potrzebne rejestry oraz ich rozmiar, należy postarać się nie wprowadzać zbędnego stanu,
- zależność stanu w następnej chwili czasu od stanu w poprzedniej chwili czasu oraz wejść,
- schemat układu, bez rozpisywania poszczególnych bramek,
- implementację w SystemVerilogu.

```
module GCD(input clk ,
           input [15:0] a ,
```

```

        input [15:0] b,
        input ini,
        output [15:0] e,
        output fin
    );
    assign fin = (!newb || !newa);
    logic [15:0] newa;
    logic [15:0] newb;
    assign e = fin ? (newb==0 ? newa : newb) : 0;
    always_ff @(posedge clk)
        if(ini) begin
            newa <= a;
            newb <= b;
        end else if(newa > newb) begin
            newa <= newa-newb;
            newb <= newb;
        end else begin
            newa <= newa;
            newb <= newb-newa;
        end
    end
endmodule

```